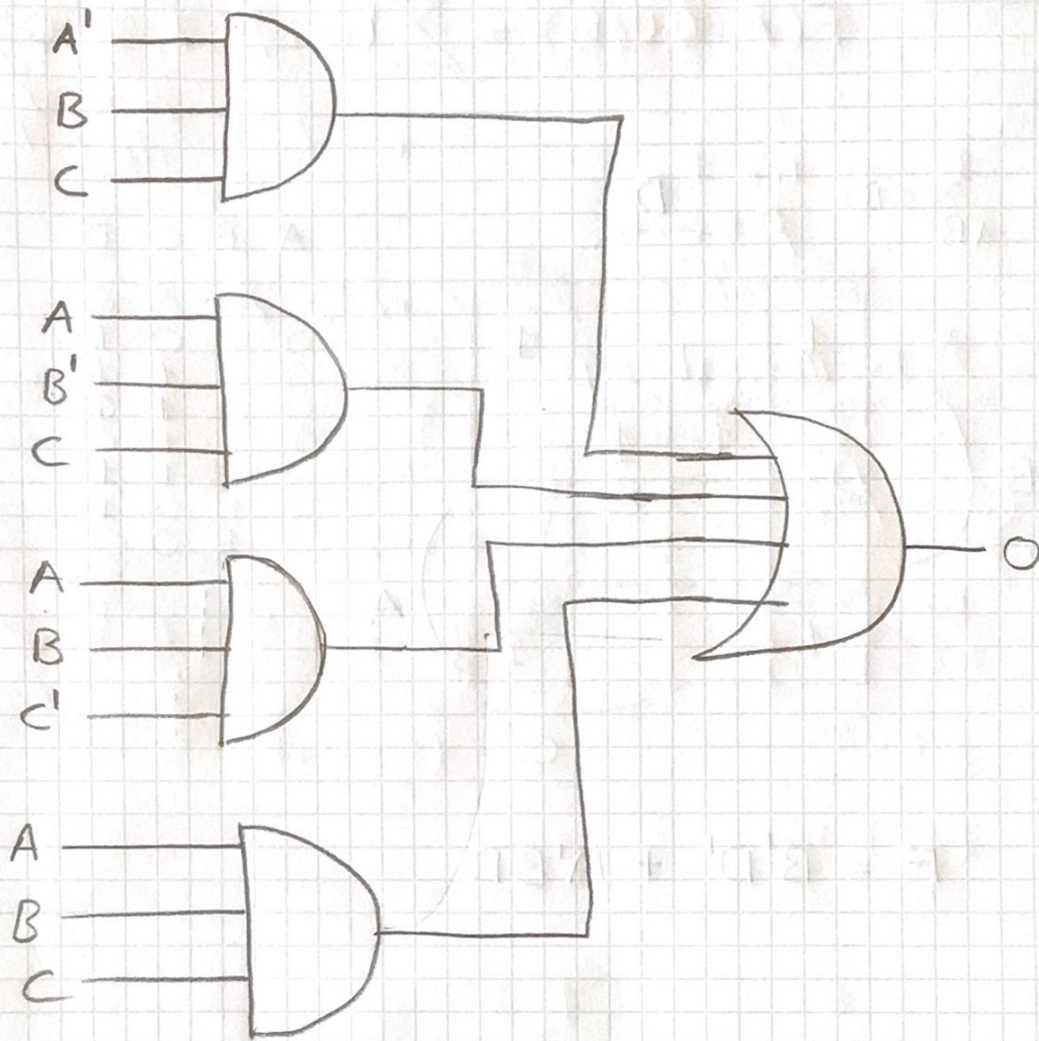


Q3



$$O = A'BC + AB'C + ABC' + ABC$$

① Add  $ABC + ABC$  to the expression since it doesn't change the equation

$$\begin{aligned} O = & A'BC + ABC + \\ & AB'C + ABC + \\ & ABC' + ABC \end{aligned}$$

$$A'BC + ABC = BC(A + A') = BC$$

$$AB'C + ABC = AC(B + B') = AC$$

$$ABC' + ABC = AB(C + C') = AB$$

$$\underline{\underline{0 = BC + AC + AB}}$$



## Q1 ENCODER

$I_3$	$I_2$	$I_1$	$I_0$	$O_1$	$O_0$
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

$$O_1 = I_3' I_2 I_1' I_0' + I_3 I_2' I_1' I_0'$$


$$O_1 = I_1' I_0' (I_3' I_2 + I_3 I_2')$$

$$O_0 = I_3' I_2' I_1 I_0' + I_3 I_2' I_1' I_0'$$

$$O_0 = I_0' I_2' (I_1 I_3' + I_1' I_3)$$

Q2

$$F(A,B,C,D) = \sum (0,2,5,7,8,10)$$

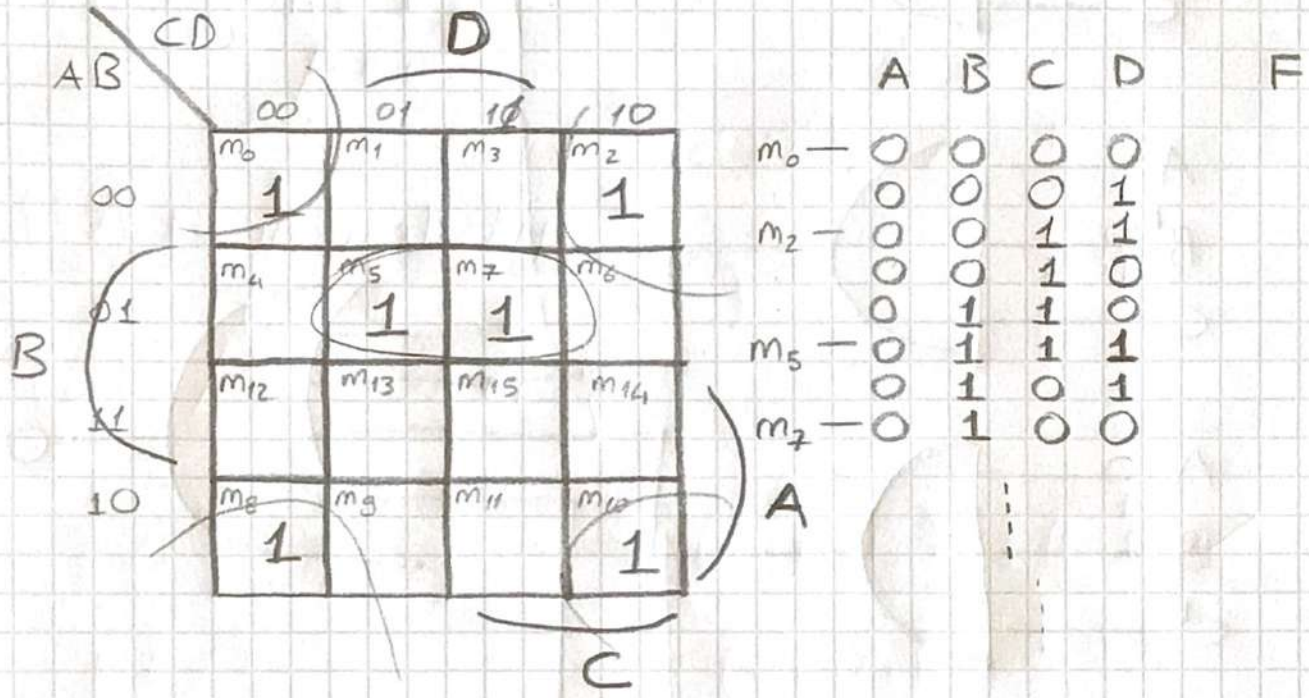

$$F = B'D' + A'BD$$